

Bzučiak s tranzistormi

Napísal Administrator

Pondelok, 21 Apríl 2008 08:20 - Posledná úprava Piatok, 17 Máj 2019 17:26

Taká blbinka...klasický astabilný klopný obvod.

Jednoduchý bzučiak s tranzistormi. Namiesto uvedených germániových tranzistorov možno použiť aj iné NPN typu.


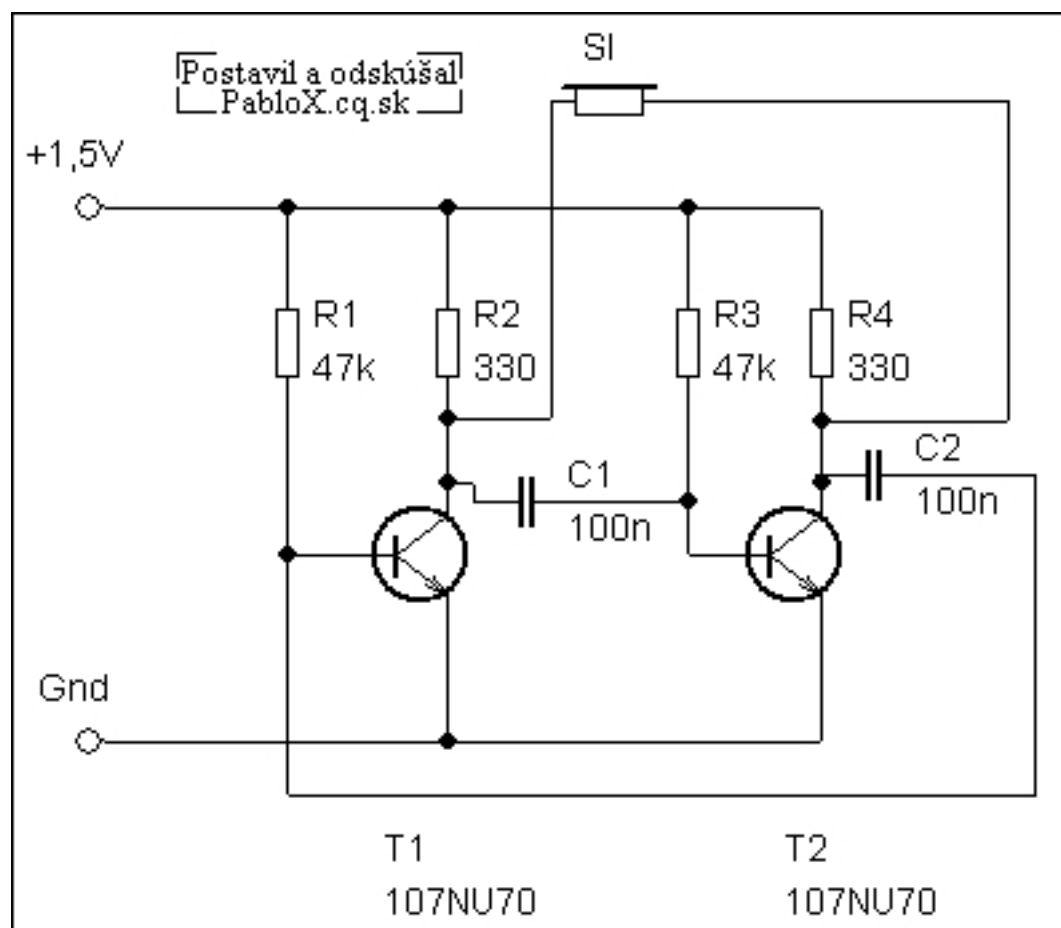
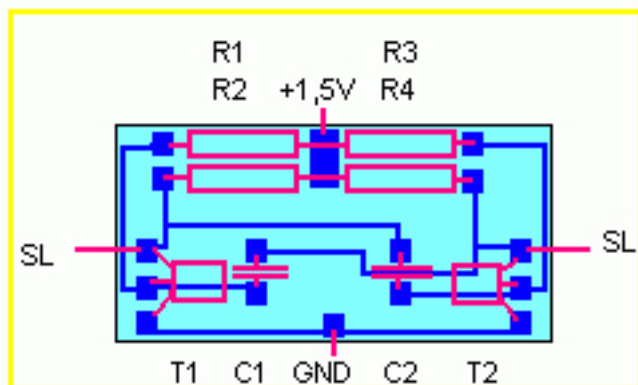


Schéma zapojenia

Bzučiak s tranzistormi

Napísal Administrator

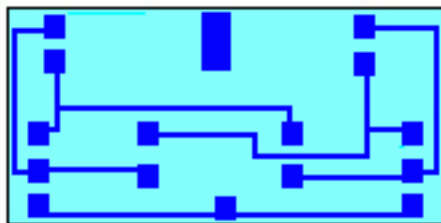Pondelok, 21 Apríl 2008 08:20 - Posledná úprava Piatok, 17 Máj 2019 17:26



Návrh DPS na pôvodnej stránke 15.7.2005