

Stereo elektrónkový zosilňovač s PCL/ECL86

Napísal Administrator

Pondelok, 02 December 2013 11:46 - Posledná úprava Štvrtok, 16 Máj 2019 19:54

Návod na stavbu jednoduchého elektrónkového zosilňovača s elektrónkami PCL/ECL86.



Stavba zosilňovačov nepatrí k mojim záľubám, ale postaviť si nejaký elektrónkový bolo vždy mojim snom. Raz som narazil na schému jednoduchého zosilňovača s ľahko dostupnými elektrónkami ECL/PCL86 a už mi nič nebránilo aby som sa pustil do stavby. Zohnal som si elektrónky a výstupné transformátory a pustil sa do stavby.

V zosilňovači sa pracuje s nebezpečným napätím, ktoré môže spôsobiť úraz. Zachovajte preto opatrnosť. Za ujmy na majetku a zdraví nenesiem žiadnu zodpovednosť.



Pondelok, 02 December 2013 11:46 - Posledná úprava Štvrtok, 16 Máj 2019 19:54

[illegible]

Stereo elektrónkový zosilňovač s PCL/ECL86

Napísal Administrator

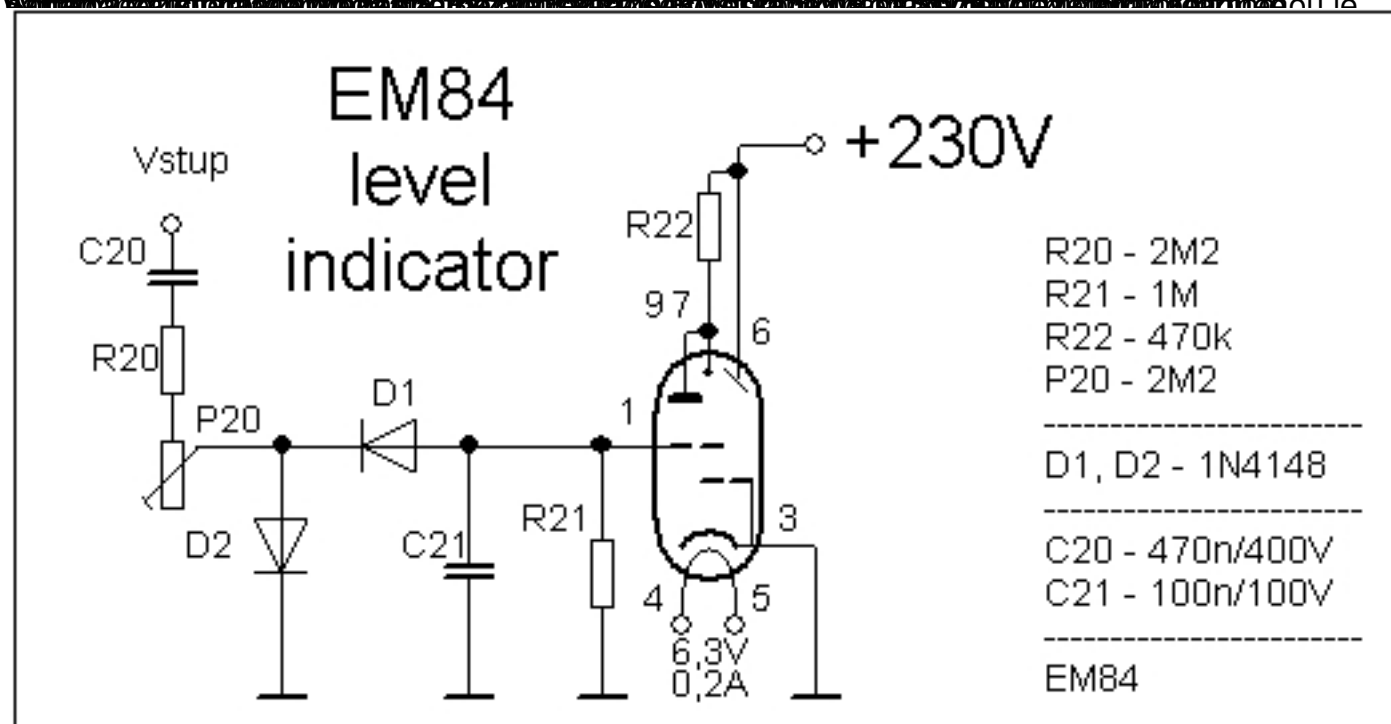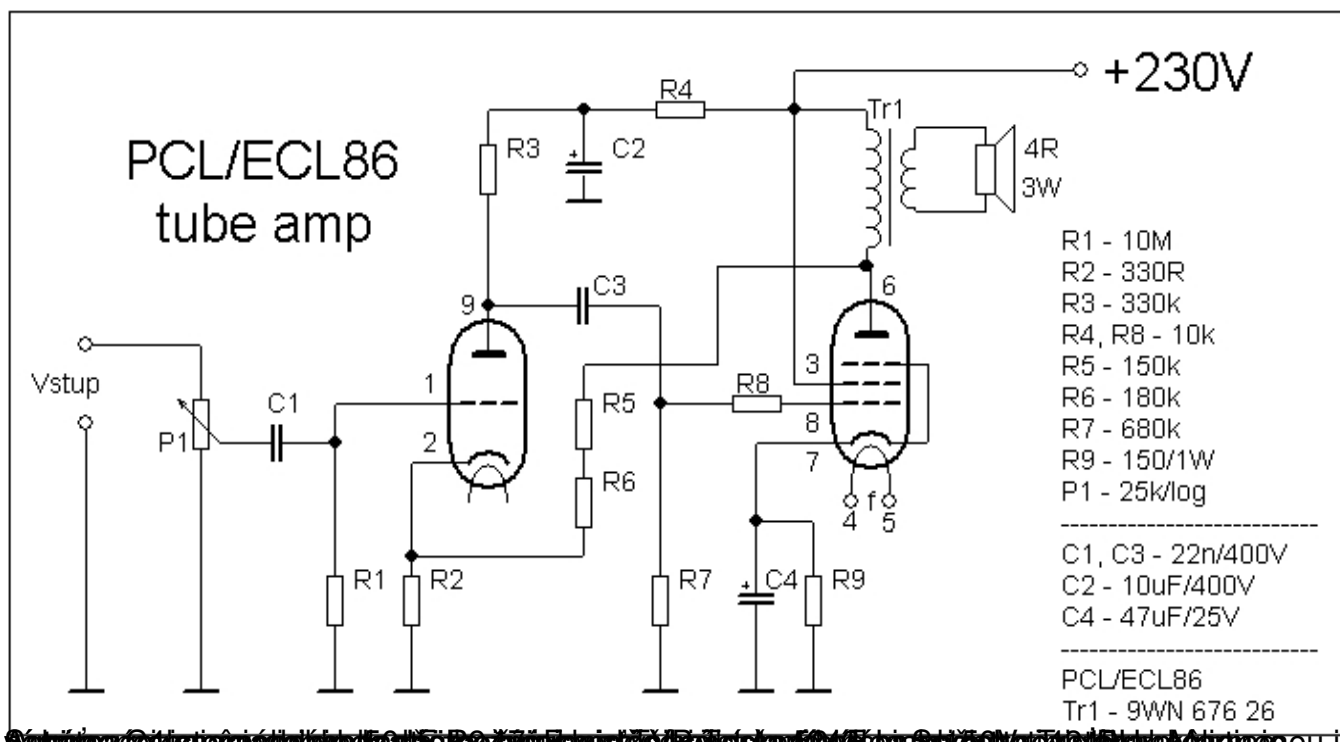Pondelok, 02 December 2013 11:46 - Posledná úprava Štvrtok, 16 Máj 2019 19:54




zpsn hnebo spracovstana chypa inoktalo je v podrobný s náročný peokody EM84 kóre som našiel v

Stereo elektrónkový zosilňovač s PCL/ECL86

Napísal Administrator

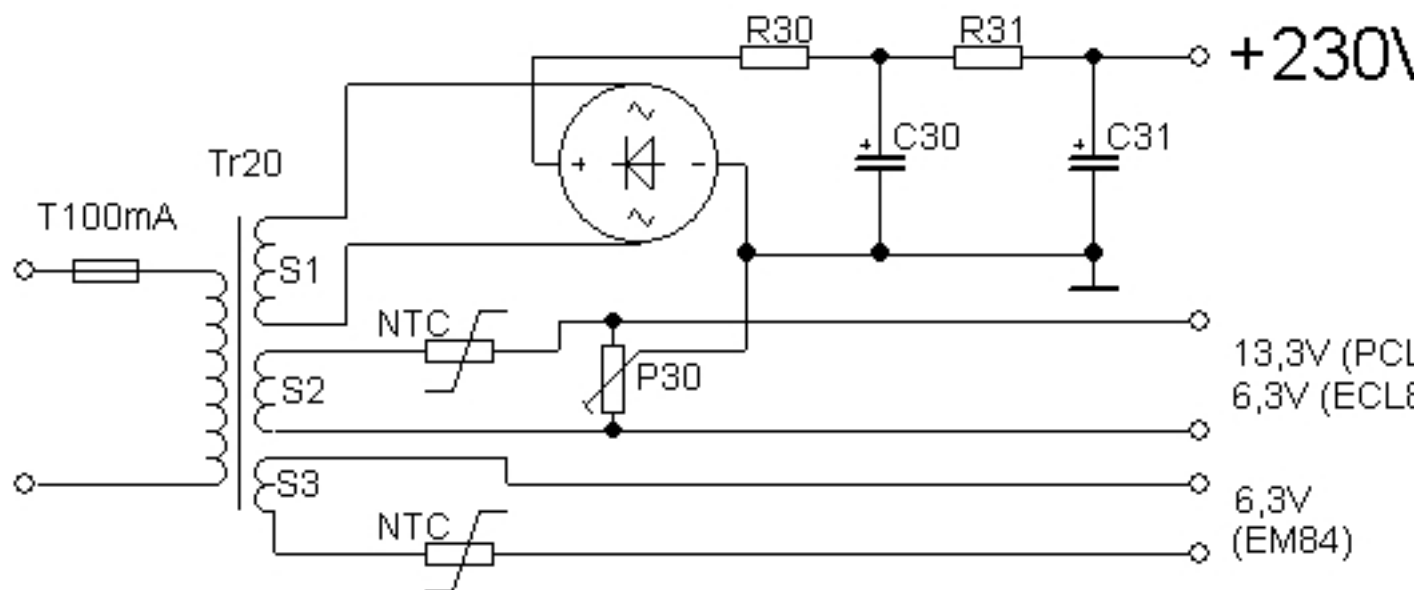Pondelok, 02 December 2013 11:46 - Posledná úprava Štvrtok, 16 Máj 2019 19:54



S1: 190V / 60 (120mA pre stereo)
S2: PCL86: 13,3V / 0,3A (0,6A pre stereo)
S3: 6,3V / 0,2A (0,4A pre 2x EM84)

R30 - 10R/3W
R31 - 100R/3W
P30 - 680R

C30, C31 - 220uF/400V



Napísal Administrator
Pondelok, 02 December 2013 11:46 - Posledná úprava Štvrtok, 16 Máj 2019 19:54

Pondelok, 02 December 2013 11:46 - Posledná úprava Štvrtok, 16 Máj 2019 19:54

