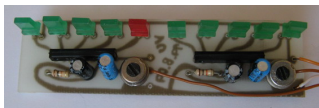


Indikátor vybudenia

Napísal Administrator


Štvrtok, 20 August 2009 11:45 - Posledná úprava Sobota, 18 Máj 2019 15:06

Indikátor vybudenia s obvodom B1403



Podarilo sa mi vybrať dva tieto obvody z nejakého rádia a zistil som, že s nimi ide postaviť jednoduchý indikátor vybudenia. Obvod dokáže budiť 5ks LED diód, má veľký rozsah napájania a strašne jednoduché zapojenie. Celý obvod je v puzdre SIP9 takže zaberá minimum miesta na DPS. Trimrom sa nastavuje veľkosť vstupného signálu. Celý obvod je vhodný do zosilňovačov ako jednoduchý indikátor vybudenia, samotný IO je možné zohnať napr. v SOS. [[Datasheet obvodu](#)]

Schéma zapojenia

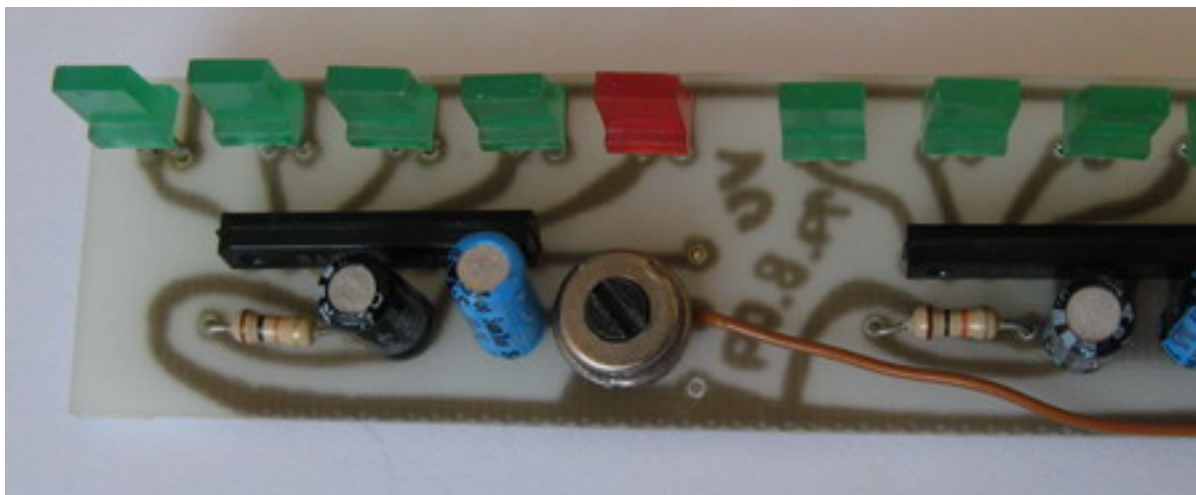

Indikátor - stereo verzia